

RE

La electricidad y los circuitos

5.º de Primaria

La energía · 5.º de Primaria

Ficha con teoría, ejercicios y espacio para responder. Descárgala e imprímela gratis en PDF.

Nombre: _____

Fecha: _____

Aprende

La electricidad es una forma de energía muy útil: da luz, calor y hace funcionar los aparatos. Un circuito eléctrico es el camino por el que pasa la corriente. Tiene un generador (una pila), unos cables, un receptor (una bombilla) y a veces un interruptor para abrir o cerrar el paso.

1. Escribe dos cosas que hace la electricidad.

2. ¿Qué es un circuito eléctrico?

3. ¿Qué parte del circuito da la energía?

4. ¿Para qué sirve el interruptor?

5. Escribe un receptor de un circuito.

Solucionario

1. Respuesta libre (dar luz, calor, mover aparatos...).
2. El camino por el que pasa la corriente.
3. El generador (la pila).
4. Para abrir o cerrar el paso de la corriente.
5. Una bombilla.