

RE

La electricidad y los circuitos

6.º de Primaria

La energía · 6.º de Primaria

Ficha con teoría, ejercicios y espacio para responder. Descárgala e imprímela gratis en PDF.

Nombre: _____

Fecha: _____

Aprende

La electricidad es una forma de energía muy útil. Un circuito eléctrico es el camino por el que circula la corriente. Sus partes son: un generador o pila (da la energía), unos cables (por donde va la corriente), un receptor (como una bombilla) y a veces un interruptor para abrir o cerrar el paso.

1. ¿Qué es un circuito eléctrico?

2. ¿Qué parte da la energía?

3. ¿Para qué sirve el interruptor?

4. Escribe un receptor eléctrico.

5. ¿Por dónde va la corriente en el circuito?

Solucionario

1. El camino por donde circula la corriente.
2. El generador o la pila.
3. Para abrir o cerrar el paso de la corriente.
4. Respuesta libre (bombilla...).
5. Por los cables.